

# Deber Multiprocesamiento.

Nombre: Luis Enrique Pérez Señalín

1

A

B

$$a) F0 = (\bar{Z}X + Z\bar{X}) + \bar{Y} \mid \bar{Z}X + Z\bar{X} + W \quad \text{XOR}$$

$$(\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y}) \cdot (\bar{Z}X + Z\bar{X} + W) + (\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y}) \cdot (\bar{Z}X + Z\bar{X} + W)$$

$$b) F1 = (\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y} + W) \mid (\bar{X} + Z) = X \cdot \bar{Z} \quad \text{XOR}$$

$$((\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y} + W) \cdot X\bar{Z}) + ((\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y} + W) \cdot X\bar{Z})$$

$$((\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y} + W) + (\bar{X} + Z)) \cdot ((\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y} + W) + X\bar{Z})$$

$$c) F2 = \bar{Z}\bar{Y}W + Z\bar{Y}W + \bar{Z}X + Z\bar{X} \mid Z \quad \text{XOR}$$

$$(\bar{Z} + Y + \bar{W}) \cdot (\bar{Z} + \bar{Y}W) \cdot (Z + \bar{X}) \cdot (\bar{Z} + X) \cdot Z + (\bar{Z}\bar{Y}W + Z\bar{Y}W + \bar{Z}X + Z\bar{X}) \cdot \bar{Z}$$

d) Reduciendo F0

$$(\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y}) \cdot (\bar{Z}X + Z\bar{X} + W) + (\bar{Z}X + Z\bar{X} + \bar{Y}) \cdot (\bar{Z}X + Z\bar{X} + W)$$

$$F0 = ((Z + \bar{X}) \cdot (\bar{Z} + X) \cdot Y) \cdot ((\bar{Z}X + Z\bar{X}) + W) + ((\bar{Z}X + Z\bar{X}) + \bar{Y}) \cdot ((Z + \bar{X}) \cdot (\bar{Z} + X) \cdot \bar{W}) \rightarrow \text{Agrupación.}$$

$$F0 = A = (Z + \bar{X}) \cdot (\bar{Z} + X) \quad B = (\bar{Z}X + Z\bar{X}) \rightarrow \text{Cambio de variable}$$

$$A = \bar{B} \quad B = \bar{A} \rightarrow (Z + \bar{X}) \cdot (\bar{Z} + X) = (\bar{Z}X + Z\bar{X})$$

$$F0 = ((A \cdot Y) \cdot (\bar{A} + W)) + ((\bar{A} + \bar{Y}) \cdot (A \cdot \bar{W})) \rightarrow \text{Reemplazo.}$$

$$= (A\bar{A}Y + AYW) + (\bar{A}A\bar{W} + \bar{Y}A\bar{W}) \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$\begin{aligned}
 FQ: & AYW + A\bar{Y}\bar{W} \rightarrow \text{Identidad } A\bar{A} = 0 \quad Y \cdot 0 = 0 \\
 & = A(YW + \bar{Y}\bar{W}) \rightarrow \text{Asociativa} \\
 & = (\bar{Z} + X) \cdot (\bar{Z} + \bar{X}) (YW + \bar{Y}\bar{W}) \rightarrow \text{Reemplazando } A \\
 & = (\bar{Z} \oplus X) \cdot (\bar{Y} \oplus W) \rightarrow (YW + \bar{Y}\bar{W}) = \bar{Y} \oplus W
 \end{aligned}$$

- Nuevo diagrama lógico.

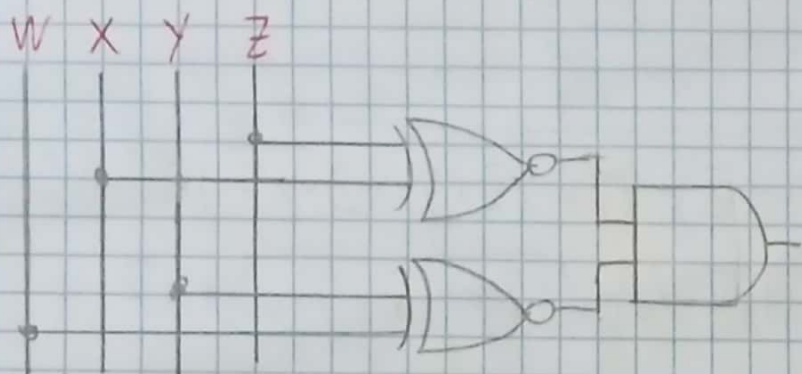



Tabla de verdad.

X	W	X	Y	Z	$\bar{Z} \oplus X$	$\bar{Y} \oplus W$	R
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1




- Diagrama de circuitos

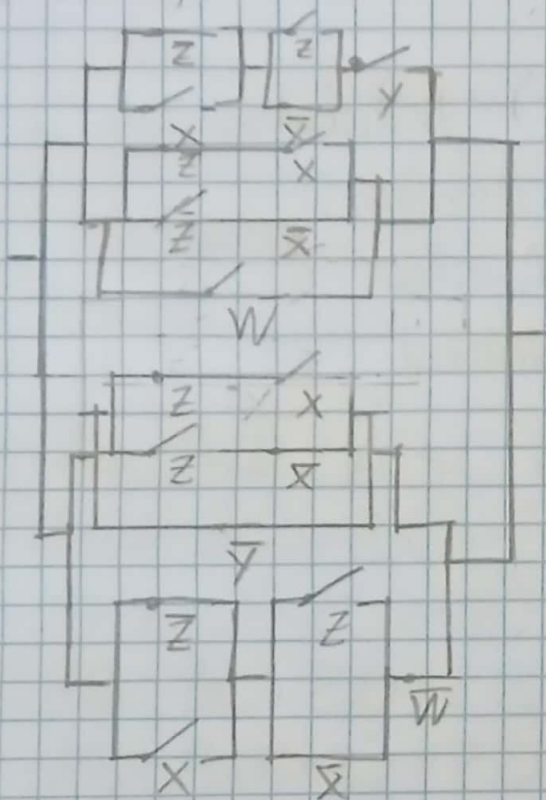a)  $(Z \oplus X) + \bar{Y} \oplus (Z \oplus X) + W$



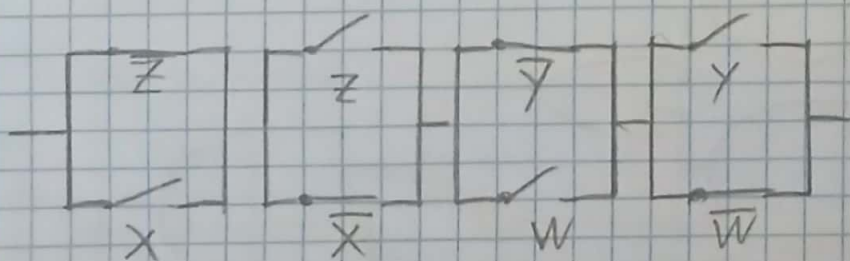b)  $\overline{(Z \oplus X)} \cdot \overline{(Y \oplus W)} = (\bar{Z} + X) \cdot (Z + \bar{X}) \cdot (\bar{Y} + W) \cdot (Y + \bar{W})$



e)

$$F = (((r \cdot (r+q)) + ((p+q) \cdot qr)) \cdot p \cdot (q+r))$$

$$F = (r + rq + pqr + qr) \cdot (pq + pr) \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$= (r(1+pq) + rq) \cdot (pq + pr) \rightarrow \text{Asociativa}$$

$$(r(1+pq+q)) \cdot (pq + pr) \rightarrow \text{Asociativa}$$

$$(r(1)) \cdot (pq + pr) \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$


$$pqr + pr \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$pr(1+q) \rightarrow \text{Asociativa}$$

$$pr(1) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$pr$$



- Diagrama lógico. antes

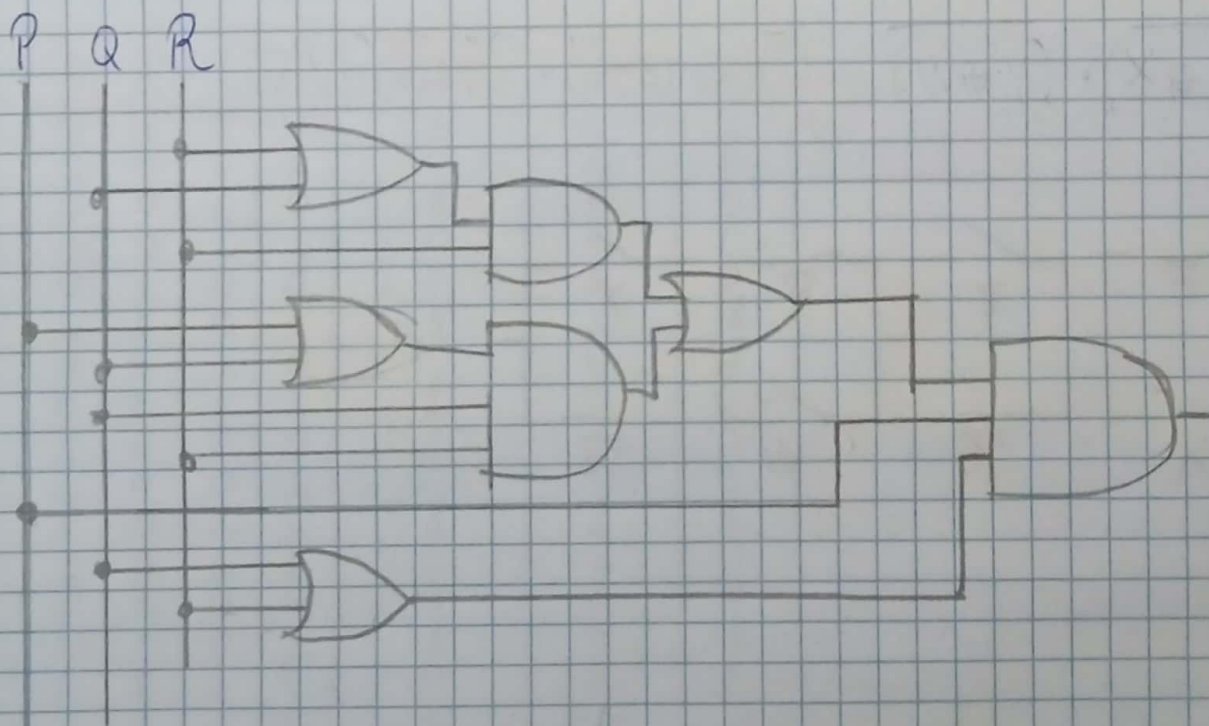

- Diagrama lógico después

Diagrama de circuitos

PR

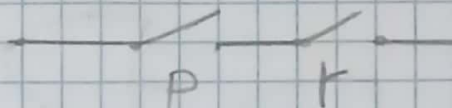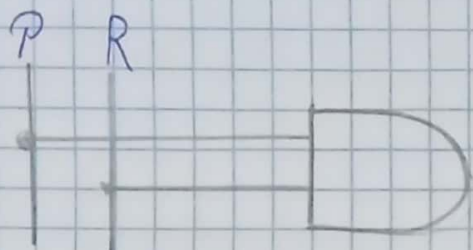

f)

$$AB + B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} = B + \bar{C}\bar{D}$$

$$B(A + \bar{A}C) + \bar{C}(D + \bar{D}B) \rightarrow \text{Asociativa}$$

$$B(A + 1) + \bar{C}(D + B) \rightarrow \text{Absorción}$$

$$AB + BC + \bar{C}\bar{D} + \bar{C}B \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$AB + B(C + \bar{C}) + \bar{C}\bar{D} \rightarrow \text{Asociativa}$$

$$AB + B + \bar{C}\bar{D} \rightarrow \text{Absorción y Elemento neutro}$$

$$B(A + 1) + \bar{C}\bar{D} \rightarrow \text{Asociativa}$$

$$B + \bar{C}\bar{D} \rightarrow \text{Identidad}$$

- Diagrama lógico

A B C D

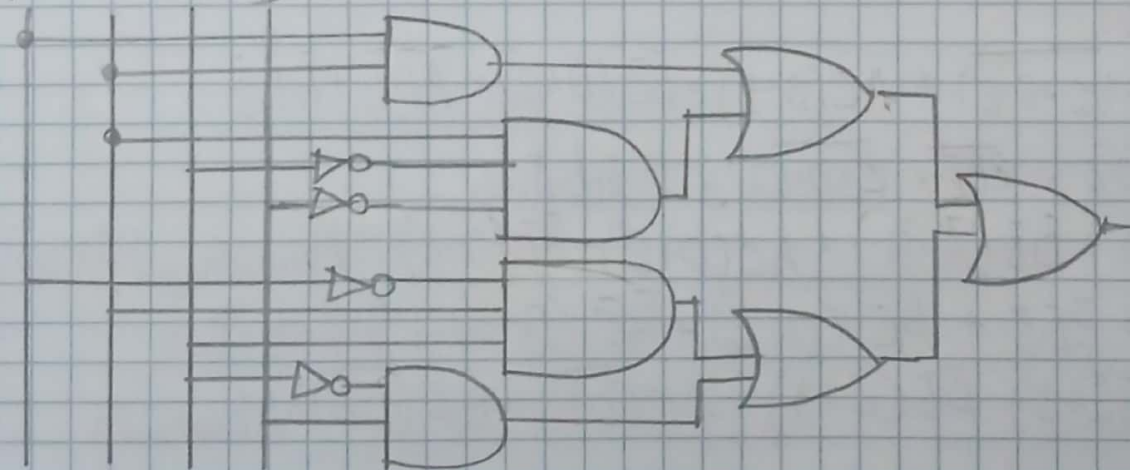




Diagrama de circuitos lógico

-  $B + \bar{C}D$


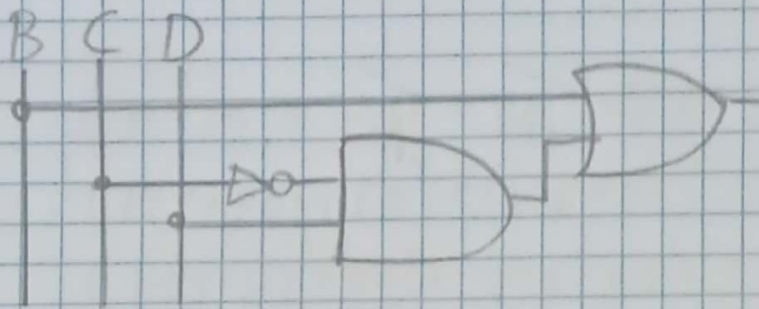


Diagrama de circuitos.

Después

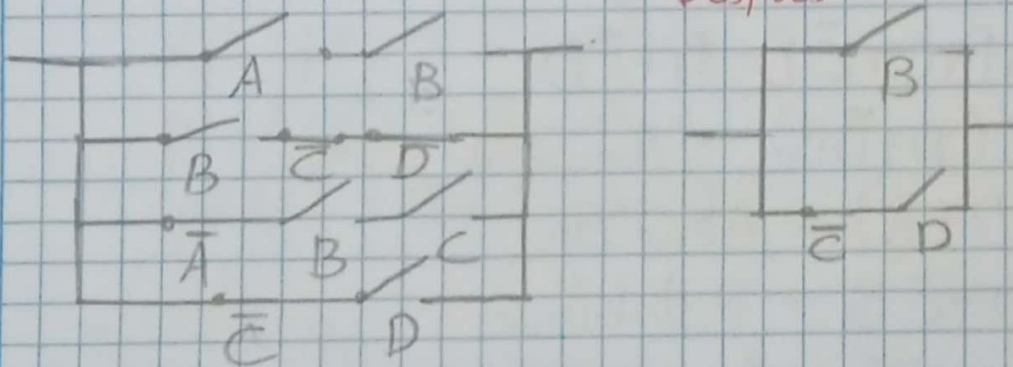

g)  $WY + \bar{W}Y\bar{Z} + WXZ + \bar{W}X\bar{Y}$

h)  $ABC + ABD + ABE + ACD + ACE + \overline{(A+D+E)} + \bar{B}\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}\bar{E}$   
 $+ \bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{C}\bar{D}\bar{E}$

-  $AB(C+D+E) + AC(D+E) + \overline{(A+D+E)} + \bar{B}\bar{C}(D+E) + \bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{C}\bar{D}\bar{E}$

↳ Distributiva.

$AB(C+D+E) + \overline{(C+D+E)} + AC(D+E) + \bar{B}\bar{C}(D+E) + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{D}\bar{E}$

↳ Negar  $\bar{C}\bar{D}\bar{E} = \overline{C+D+E}$  y Distributiva.

$AB + \overline{(C+D+E)} + \bar{D}\bar{E}(\bar{A} + \bar{B}) + AC(D+E) + \bar{B}\bar{C}(D+E) \rightarrow$  Absorción y distributiva.

$AB + \bar{A}\bar{B}(\bar{D}\bar{E}) + \bar{C}\bar{D}\bar{E} + AC(D+E) + \bar{B}\bar{C}(D+E) \rightarrow$  Distributiva.

$AB + \cancel{\bar{C}\bar{D}\bar{E}}(\bar{D}\bar{E} + 1) + \bar{D}\bar{E}(\bar{C} + 1) + AC(\bar{D}\bar{E}) + \bar{B}\bar{C}(\bar{D}\bar{E}) \rightarrow$  Absorción

$$AB + \bar{D}\bar{E} + AC(\bar{D}\bar{E}) + \bar{B}\bar{C}(\bar{D}\bar{E}) \rightarrow \text{Identidad.}$$

$$AB + \bar{D}\bar{E} + AC + \bar{B}\bar{C} \rightarrow \text{Absorción.}$$

$$A(B+C) + \bar{B}\bar{C} + \bar{D}\bar{E} \rightarrow \text{Distributiva.}$$